Institut for Elektroteknologi, Automation and Control

31300/31301 Reguleringsteknik 1

Forår 2018 rev 9/jca

Øvelsesvejledning Dampmaskineregulering

Formål

Øvelsen understøtter følgende af kursets læringsmål:

- 1. Anvend frekvensanalyse til regulator design, herunder PID, lead, lag og feed forward regulatorer.
- 2. Udføre linearisering af ikke lineære systemer.
- 3. Implementering af regulatorer v.h.a. elektriske komponenter
- 4. Lave analyse og dimensionering af regulatorer for energi producerende systemer
- 5. Anvende analyse- dimensionerings- og simuleringsprogrammel

Indhold

Øvelsens indhold er design og implementering af en regulatorer til styring af kedeltryk og generatorfrekvens i en dampmaskine.

Dampmaskinen er en bord-model af en dampmaskine, hvor der er tilføjet en 3-faset generator mm. Dampmaskinen bruges i et andet kursus til illustration af en energiproducerende enhed. Kurset er obligatorisk for Diplom Elektro uddannelsen, og de kan sikkert arrangere et besøg for dem der ikke har kurset.

Til denne øvelse er der fremstillet en ulinær model af de vigtigste dele af dampmaskinen, og det er udelukkende denne model der anvendes her.

Der skal udfærdiges en (kort) rapport om resultatet af øvelsen, som skal godkendes med peer-review. Krav til rapport fremgår af del 5. Bedømmelsesgrundlag vil fremgå af peer-review modulet, men vil følge de samme linjer som for rapport 1.

Denne vejledning dækker 3 øvelsesdage.

Del 1: Afprøv dampmaskinemodel.

Del 2: Design en regulator til styring af kedeltryk.


- **Del 3:** Design en regulator til styring af generatorfrekvens (kun obligatorisk for 31300).
- **Del 4:** Implementer en regulator med operationsforstærkere (kun obligatorisk for 31301).
- **Del 5:** Krav til rapport.

Tekst med rød skrift og figurer med rød figurtekst er mit løsningsforslag. /jca

1 Afprøv dampmaskinemodel

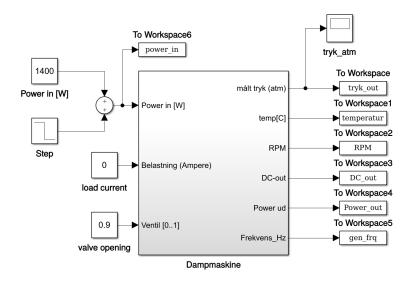1.1 Forståelse af dampmaskinen

Der er allerede en simulinkmodel af dampmaskinen under fildeling, den består af en simulink model og et antal parametre i en .m-fil. Hent disse filer til et egen folder, kør .m filen og åben simulinkmodellen. Modellen ser nogenlunde ud som på figur 1.



Figur 1: Model af den ulinære dampmaskine, input er kan variere opvarmningseffekt, belastning af generatoren og dampventilens åbning. Output er først og fremmest kedeltryk, leveret generatoreffekt og frekvens. Dampmaskinen har udgangspunkt i en modeldampmaskine der bl.a. anvendes i kursus 31036 Elektriske Energisystemer. Kedlen opvarmes elektrisk med en maksimal effekt på 1400 W, dampmotoren trækker en 3-faset generator, der gennem en 3-faset transformator og ensretter giver en DC spænding (DC-out). Den producerede energi kan forbruges af en belastningsstrøm, og der er en ventil, der kan regulere dampflow til motoren. Alle output genererer data variable (to Workspace) med de viste navne, disse kan bruges umiddelbart i et MATLAB script.

En nærmere beskrivelse af modellen fremgår af appendix til denne vejledning. Detaljer i modellen inspiceres ved at dobbeltklikke på dampmaskineblokken, og læse kommentarerne i .m-filen.

Modellen er kun gyldig for temperaturer over 100° og har iøvrigt nogle startbetingelser (kedeltemperatur og motor-omdrejningstal (RPM)) som det fremgår af detaljerne inde i blokken.

NB! Hvis der ændres i modellen (måske for at gøre den mere realistisk) skal det af rapporten fremgå hvilke parametre der er ændret.

1.2 Arbejdspunkt

1. Efter at .m-filen er kørt kan modellen af dampmaskinen også køres. Gør det med en simuleringstid på måske 250 sekunder.

Inspicer trykoutput, som gerne skulle stabilisere sig på et tidspunkt. Vi antager at kedlen kan klare et tryk på 2 atmosfæres overtryk, eller et samlet indre tryk på 3 atmosfærer.

MATLAB hint: Hvis et "Scope" ikke viser hele forløbet fra tid=0 er det fordi Scopets historik er begrænset, under "Configuration properties" (tandhjulet - eller "view") kan begrænsningen slås fra (under "History" eller "Logging").

- 2. Mål omdrejningstallet (med endnu et "scope"). Generatoren starter ikke til tiden 0, er det realistisk?
- 3. Overvej hvilken effekt en belastning vil få på steady state værdien af kedeltrykket?
- 4. Tilføj en belastningsmodstand R, der ud fra den genrerede spænding V "DC-out" beregner en belastningsstrøm I, som forbindes til "Belastning" indgangen.

$$V = I \cdot R \text{ (Ohms lov)} \tag{1}$$

Find den belastningsmodstand, der giver det maksimale effektoutput af dampmaskinen uden at kedeltrykket overstiger 3 atm. Og noter resultatet i tabel 1.

2 Regulator til trykstyring

2.1 Find den lineære overføringsfunktion

Det er i teorien muligt at finde linearisere hver af de ulinære blokke i modellen i et givet arbejdspunkt, og derefter kombinere blokkene til en samlet overføringsfunktion fra effekt input til kedeltrykket som output.

En anden metode er at lade MATLAB linearisere en overføringsfunktion, til det brug har MATLAB funktionerne linmod(...) og linearize(...).

En tredie metode et at generere data fra input og output, og lade en MATLAB finde den overføringsfunktion der bedst passer med data, med et give antal poler og nulpunkter.

En fjerde metode er selv at vurdere ud fra - typisk - et step respons.

Tabel 1: Genereret effekt af dampmaskine (virkningsgraden er ikke imponerende høj).

Domonoston	Vondi
Parameter	Værdi
Power ind	1400 W
Ventilåbning	0.9
Belastningsmodstand	260 Ω
Kedeltryk	3 Atm (2 Atm overtryk)
DC-out	38 V
RPM	3800
Frekvens	823 Hz
Power ud	5.5 W

Lineær model

Der skal findes en lineær overføringsfunktion fra power input til tryk, men da systemet er ulinært skal det findes i nærheden af et rimeligt arbejdspunkt.


Den foreslåede metode er at lade MATLAB analysere et step. Steppet skal være i arbejdspunktet. Det skal være så lille så det kan betragtes som lineært. Det skal samtidigt være så stort som muligt for ikke at drukne i støj eller måleusikkerhed. Hint: et kompromis til denne model kunne være et step på 50W.

Et rimeligt arbejdspunkt er det der blev fundet i forrige afsnit.

Hint: Følgende hint er metoden at lade MATLAB analysere et step respons.

- 1. Indfør et step, således at den samlede inputeffekt skifter fra 1400W til 1350W (eller omvendt) efter 150 sekunder (hvor det antages at trykket er stabiliseret).
- 2. Modificer i simulink-model de 2 output vi skal bruge: power_in og tryk_out så der samples hver 0.1 sekund (dobbeltklik og juster "sample time").
- 3. Opret eller forlæng MATLAB scriptet med en linje til at køre simulering (anden parameter er simuleringstid i sekunder), f.eks.:

```
sim('dampmaskine_rev9',250);
```

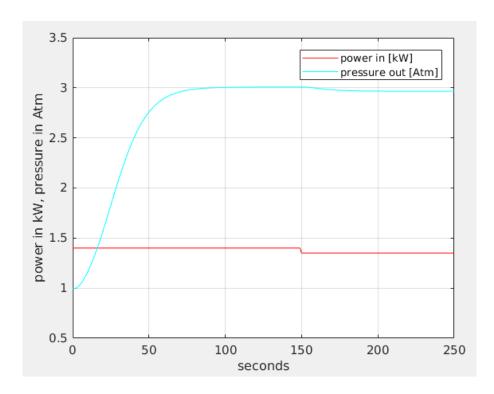

Figur 2: Simulink model til step respons med step på 50W ved 150 sekunder. Der ser ud til at være en stabil periode 140–150 sekunder før step og 240–250 efter step.

Plot af power in og tryk kan se ud som i figur 2.


4. Udvælg den del af data der skal bruges til at finde overføringsfunktionen, Her er steppet ved 150 sekunder og antages at være stabilt i de 10 sekunder der går forud. Denne periode bruges til at finde det offset der skal bruges så MATLAB får data der starter i 0. f.eks. som her

```
step_in_offset=mean(power_in.data(1300:1499));
step_ud_offset=mean(tryk_out.data(1300:1499));
step_in=power_in.data(1400:end)-step_in_offset;
step_ud=tryk_out.data(1400:end)-step_ud_offset;
```

Vi ved at data er samplet med 0.1 sekund, så det er let at udregne hvilke dele der skal bruges til offset power_in.data(1300:1499), hvis alle resten af simulering anvendes kan der bruges symbolet "end" tryk_out.data(1400:end).

Plot step_ud for at vurdere hvor mange poler og nulpunkter der er brug for.

```
%%_plot_step_ud_for_et_step_ind_på_50W
figure(261)
plot(tryk_out.time(1400:end),_step_ud);
grid_on
xlabel('time_[sek]')
ylabel('step\_ud_[Atm]');
```

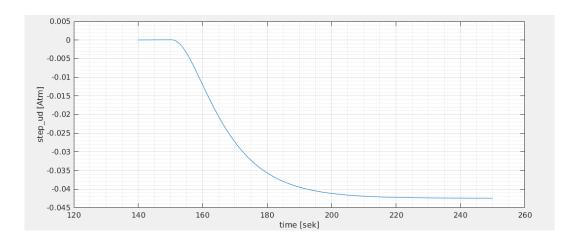

Figur 3: Step respons for 50W step ved 150 sekunder. Det må minimum være et 2. ordenssystem (2 poler).

- 5. Se effekten på output, og vurder om der er tale om et 1. orden eller 2. orden system (1, 2, 3 eller 4 poler), og ligner det et system med komplekse poler, og kan der være nulpunkter?
- 6. Lad MATLAB finde en overføringsfunktion ved brug af tfest funktionen (se >>help tfest og >>help iddata for oplysninger om de anvendte funktioner)


Data skal pakkes i en datastruktur med iddata (out, in, sample-time). Estimering tager parametre tfest (data, poler, nulpunkter) og resultatet er et "system", en overføringsfunktion.

```
linSample=iddata(step_ud, step_in, 0.1);
sys_20=tfest(linSample, 1, 0)
sys_30=tfest(linSample, 2, 0)
sys_31=tfest(linSample, 3, 1)
sys_42=tfest(linSample, 4, 2)
```


7. Vurder resultat ved at plotte et step for hver af disse funktioner, og sammenlign med data fra simulatoren- For at sammenligne den estimerede model med det målte output fra simulink, kan det være en fordel at få step respons med samme sample-tid. Det kan gøres ved at generere en tidsvektor tv = 0:0.1:100;, der så kan bruges i step-funktionen. step returnerer yværdier og tidsvektoren. For at sammenligne med et power-step på 50W skal resultatet ganges med 50, f.eks

```
tv=0:0.1:100;
[y_42,t_42]=step(sysW2P_42,_tv);
plot(t_42+150,-y_20*50,':c','linewidth',5);
hold_on
plot(tryk_out.time(1400:end),step_ud,'k','linewidth',2)
legend('Estimeret','Målt')
xlabel('seconds');
ylabel('Tryk_[Atm]')
grid_on
```

Se mit resultat i figur 4 og 5.

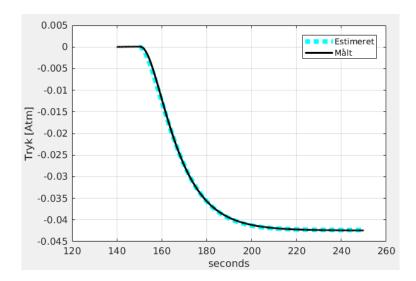

Figur 4: Respons fra en estimeret overføringsfunktion med 2 poler (tyrkis stiplet) og output fra simulator (sort).

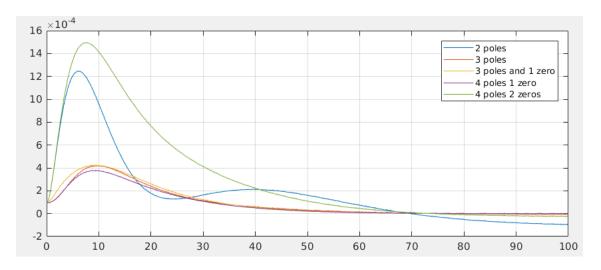

Figur 5: Forskel mellem simuleret og estimeret for forskellige kombinationer af poler og nulpunkter. Det ser ud til at 4 poler og 1 nulpunkt giver mindst forskel (men ca. det samme som blot 3 poler).


8. Noter overføringsfunktion (med maksimum 3 betydende cifre) i tabel 2

Tabel 2: Lineær overføringsfunktion i passende arbejdspunkt.

Parameter	Værdi
Power ind	W
Kedeltryk	Atm
Belastningsmodstand	Ω
Kedel fyldningsgrad	
Overføringsfunktion	$G_1 =$.

Tabel 3: Lineært overføringsfunktion i passende arbejdspunkt.

Parameter	Værdi
Power ind	1400 W
Kedeltryk	3 Atm
Fyldningsgrad	0.5
Belastning	260 Ω
Overføringsfunktion	$G_1 = \frac{0.0000103}{s^3 + 1.05s^2 + 0.225s + 0.012}$

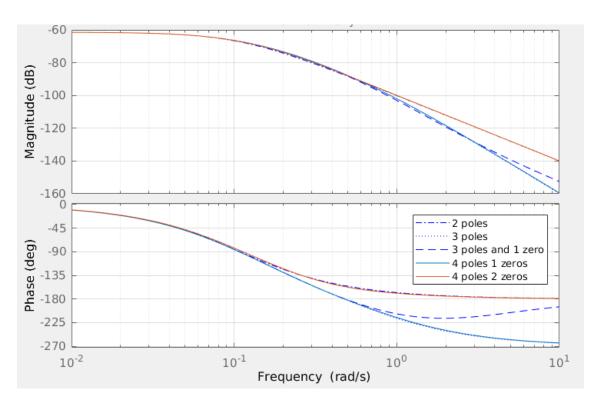

Figur 6: Bodeplot for de estimerede overføringsfunktioner. Det kan sige noget om deres gyldighedsområde.

2.2 Design regulator til trykstyring

Design en regulator ud fra den opnåede lineære overføringsfunktion ved hjælp af frekvensmetoden.

Målsætning

Så hurtig som muligt, og med et oversving der er uden betydning for sikkerheden (3 atmosfærers tryk).

Den statiske fejl skal tilsvarende være lille, så arbejdspunktet kan lægges så tæt på 3 Atm som muligt uden at overskride.

Tabel 4: Valgt målsætning for trykregulator.

Maks oversving	%
Maks statisk fejl	Atm

2.3 Bode plot

1. Generer bodeplot af den (eller de) lineariserede overføringsfunktion(er), f.eks. med følgende kommando

```
figure (250)
bode (sys_20)
hold on
bode (sys_42)
grid on
```

2.4 P-regulator

Design en P-regulator ud fra en valgt fasemargin γ_M .

- 2. Tilføj en reguleringssløjfe med et K_P led rundt om dampmaskinemodellen.
- 3. Kør regulatoren med et ønsket kedeltryk på 3 Atm på referenceinput, og inspicer output.
- 4. Er reguleringen tilfredsstillende (opfylder begge krav)?
- 5. Hvis ikke, så overvej hvilke andre regulatortyper der ville kunne forbedre situationen.

2.5 PI regulator

Tilføj et integrator led til regulatoren for at mindske den statiske (steady state) fejl.


- 6. Simuler i simulink den nye model med PI-regulator.
- 7. Kan PI regulatoren opfylde begge krav (oversving og statisk fejl)?

2.6 Undertrykkelse af forstyrrelser

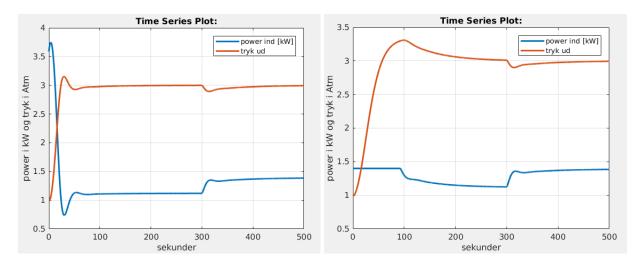- 8. Tilføj et step på ventilen (en forstyrrelse), så ventilen starter med 0.2 åbening og åbnes yderligere til 0.9 efter 200 sekunder. Simuler i f.eks. 500 sekunder.
- 9. Er den designede regulator tilfredsstillende på dampmaskinen?
- 10. Indfør en begrænser mellem blokken med P-regulatoren og power input til dampmaskinemodellen, da power input kun kan være positivt, og ikke over 1400 W (og ikke mindre end 0 W).
- 11. Fungerer den stadig godt? Hvad kan eventuelt gøres?

Jeg fandt med en $\lambda_M = 90^o$ og en $N_i = 4$ en $K_P = 1800$ og $\tau_i = 50$. Det giver stadig en del oversving.

Med begrænser på power er der tydeligt tegn på integrator windup, som kan reduceres med en integratorbegrænsning.



Figur 7: Med PI regulator (Kp = 1800, taui=50), men uden begrænsning på input power - når op på over 3500W! Højre figur er med begrænser af integratoren på 1400W, og det gør indsvingning betydeligt langsommere.


3 Design regulator til frekvensstyring

Design på tilsvarende måde (med udgangspunkt i bodeplot af en lineariseret overføringsfunktion) en regulator til styring af generatorfrekvensen.

Denne del er kun obligatorisk for Bsc studrende (31300-kurset), men anbefales til alle.

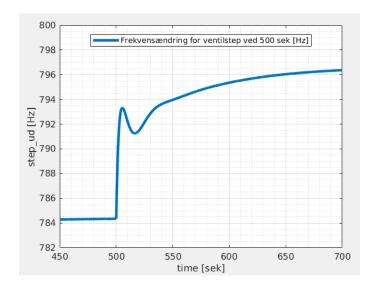- 1. Trykregulatoren antages at nu at være på plads, bevar trykreference på 3 atm, men fjern begrænseren på power input, for at at opnå stabilt tryk tidligere.
- 2. Generer et step på ventilindgangen, som har betydning for frekvensoutput. Igen et relativt lille step og centralt i arbejdsområdet. Det kunne være fra 0.5 til 0.6 åbning efter 500 sekunder.

Min simulering af et step ses på figur 8, men det vil afhænge noget af den regulator der skal holde trykket.




Figur 8: Med et step fra 0.5 til 0.6 (areal) åbning af ventil efter 500 sekunder fås denne ændring i generatorfrekvens. Kedeltrykket forsøges holdt konstant på 3 Atm med en PI-regulator og en belastning på $260~\Omega$.

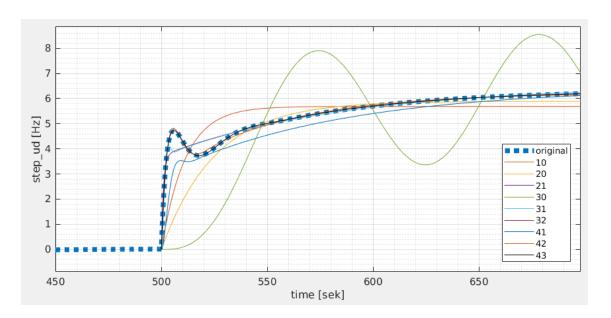- 3. Bestem en lineær model. På samme måde som tidligere.
- 4. Design en regulator. Frekvensstyring anvendes ofte for at kunne koble to 3-fasede generatorer sammen, og derfor skal frekvensen være meget præcis (og faktisk også fasen). Vurder derfor hvilken regulatortype der vil være passende.
- 5. Indfør regulator i simulink og Afprøv, vurder og juster.

Jeg prøvede med op til 4 poler og 3 nulpunkter, som det ses på figur 9. Og valgte at bruge netop 4 poler og 3 nulpunkt løsningen.

$$G_{fq}(s) = \frac{24.72s^3 + 3.891s^2 + 0.4553s + 0.009962}{s^4 + 0.578s^3 + 0.1097s^2 + 0.01196s + 0.0001571}$$
(2)



Figur 9: Sammenligning af step på ventil for frekvensoutput (stiplet) og med forskellige lineære modeller. '32' betyder 3 poler og 2 nulpunkter. Det er svært at se, men 4 poler og 3 nulpunkter '43' passer næsten perfekt (tfest siger 99.9% fit, men 3 poler og 2 nulpunkter giver 97% fit, som også er godt).

Med pol og nulpunkt placering som vist i figur 10 og bodeplot som på figur 11.

og følgende bodeplot

Jeg vælger en PI-regulator med en krydsfrekvens på 3 rad/sek, og et nulpunkt for PI leddet ved en 3 gange lavere frekvens (1 rad/sek, eller en tidskonstant $\tau_{pq} = 1$.

Et nyt bodeplot med PI-nulpunkt (og Kp = 1) ses på figur 12 hvor amplitude er 18.7 dB ved 3rad/s og derfor skal have en Kp = 0.116.


$$K_P = 10^{-24.5/20} = 0.059 (3)$$

Det kunne også regnes med MATLAB, amplitude (M) og fase (P) for en given frekvens - her 3 rad/sek - kan findes ved:

```
tiq_=_1_%_placering_af_nulpunkt_fra_PI-led
%_I-led_overføringsfunktion
Gpi_=_tf([tiq_1],[tiq_0]);
[M,P]=bode(sys2_43*Gpi,3)
Mdb=20*log10(M)
Kpq=1/M
```

som giver


tiq=1

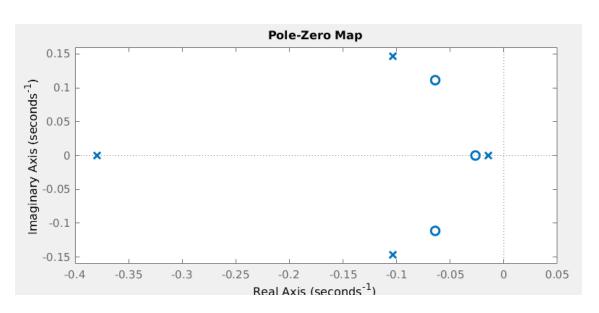


Figur 10: Placering af de 4 poler og 3 nulpunkter i overføringsfunktionen.

M=8.6269 P=-100.4322 Mdb=18.7171 Kpq=0.1159

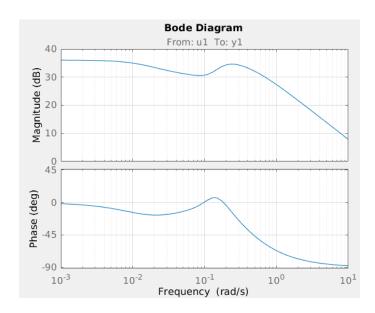
Resultatet med et step på frekvensreferencen fra 700 til 800 Hz ses på figur 13 Den samlede simulinkmodel ses på figur 14.



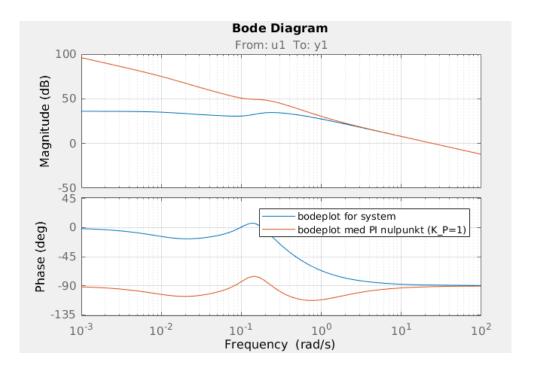
Figur 11: Bodeplot for 4 pol, 3 nulpunkter overføringsfunktionen. Det ses at fasedrejningen ikke komme i nærheden af -180 grader, og en P-regulator skulle måske være nok. En krydsfrekvens på 3 rad/sek kunne være et bud, det er noget højere end den hurtigste pol (ved 0.38 rad/s), og kan derfor være i et område, hvor modellen ikke længere er gyldig.



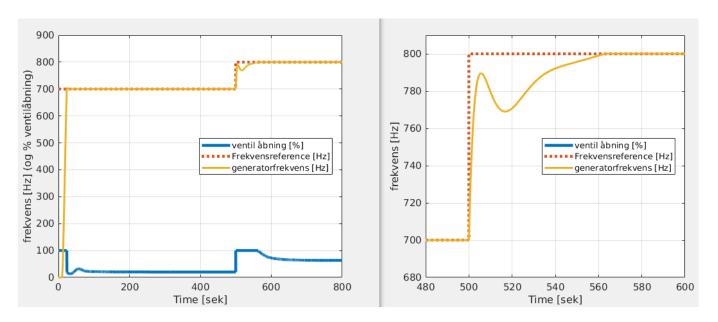Figur 12: Bodeplot for 4 pol, 3 nulpunkter overføringsfunktionen samt for samme system med et I-led med en $\tau_i = 1$. Det ses at en krydsfrekvens på 3 rad/s giver en fasedrejning på ca. 100^o , eller en fasemargin på $\gamma_M = 80^o$.



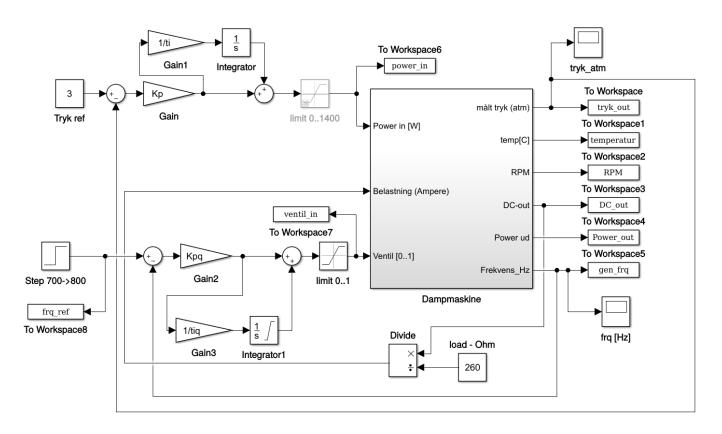Figur 13: Step på frekvensreference fra 700 til 800 Hz. Det ses at ventilen går i mætning (100% åben) et stykke tid, men derefter holder frekvensen stabilt. Plot til højre er zoom omkring step. Det tager ca. 50 sekunder at stabilisere på ny frekvens. Da ventilen er i mætning det meste af tiden er der nok ikke meget håb om at kunne gøre det hurtigere.



Figur 14: Modellen for dampmaskinen med regulator for tryk og frekvens. Begrænseren for "power in" er ikke anvendt ("comment through"). Integratoren i ventil-regulatoren er begrænset til +/-1, for at undgå integrator windup.

4 Implementer regulator med operationsforstærkere

Simulink kan medtage simulering af mindre elektroniske kredsløb, det vil vi bruge her for at simulere implementering i "rigtig" elektronik.

Denne del er kun obligatorisk for Diplom Elektro studerende (31301) (Elektro-civilbachelor studerende burde også kunne løse opgaven, men har haft mindre understøttende teori), men anbefales til alle.

En af de designede regulatorer skal implementeres med gængse elektronikkomponenter - dog kun simuleret. Det kan enten være trykregulatoren eller frekvensregulatoren. Denne vejledning tager udgangspunkt i trykregulatoren.

I simulink library browser findes der "Simscape" og videre "Electronics" og her er en del komponenter (dog meget færre end f.eks. i PSpice).

1. Men vi vil her bruge et "starter set" af disse muligheder.

Brug kommandoen (i MATLAB kommandovindue):

```
ssc_new_elec
```

til at åbne et nyt vindue og en samling Simulink komponenter, her skal kun bruges komponenterne, da vi allerede har en simulinkmodel.

2. Opret et diagram som vist i figur 15 (Det er bevidst at dette kredsløb er anderledes end hvad der er vist i bogen, det er en del af udfordringen). Hvis den valgte regulator ikke indeholder et Lead-led, så kan denne del undværes.


Alle input og output skal konverteres mellem simulink og simscape domænerne, derfor "voltage source" og "voltage sensor" blokkene. Der skal envidere tilsluttes en "Solver" blok for at simulere elektronikdelen.

Alle de brugte operationsforstærkere er ideelle (der er flere komponenter i det fulde simulink library), øvrige komponenter gives værdier som normalt i simulink.

De 2 dioder kan bruges til at begrænse den maksimale integratorværdi, og sættes her til en (meget) kunstig "forward voltage" på 1400V, så outputspændingen kan kobles direkte til POWER input på dampmaskinemodellen. De ideelle opamp's kører fint op til enhver outputspænding (mere realistisk ville der nok være en effektforstærker, der omsætter fra en mindre styrespænding til de 1400W der skal bruges her).

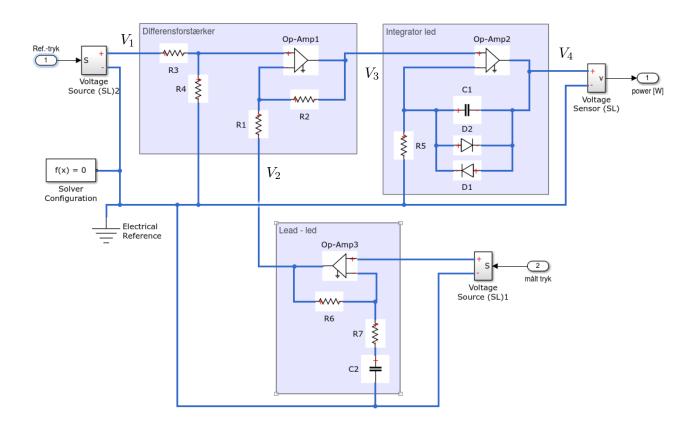- 3. I "Solver configuration" blokken bør "sample time" ændres fra 1 ms til 0.1 s da simuleringstiden ellers bliver alt for lang.
- 4. Bestem overføringsfunktionen for hver af de 3 forstærkerkoblinger. Undlad Lead-leddet, hvis det ikke var med i regulatordesignet.

Hvis teorien er lidt rusten, så er der tale om 2 forskellige koblinger:



Figur 15: Diagram for implementering af regulator. Der er en differensforstærker, der samtidigt giver K_P . Udgangen af den fører til et integrator-led. I tilbagekoblingsgrenen er et Lead led. Input 1 (ref. tryk) og input 2 (målt tryk) er ført igennem en blok, der indeholder simulink til simscape konverter og en styret spændingskilde. Output er igen ført gennem en blok der oversætter til simulinkværdier. De blå kasser i baggrunden har kun til formål at synliggøre de enkelte led.

Differensforstærker her er ingen kondensatorer, så her gælder DC regler:

$$V_3 = A(V_1 - V_2)$$

$$A = \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_3 = R_1$$

$$R_4 = R_2$$
(4)

hvor V_3 er output, V_1 (+) og V_2 (-) er indgange. A er forstærkningen, og R_1 til R_4 er modstande. Lad den største modstandsværdi være mellem $100\,\mathrm{k}\Omega$ og $1\,\mathrm{M}\Omega$

Ikke inverterende forstærker her udregnes overføringsfunktionen (uden hensyn til dioderne) ud fra komponenter (her for integrator leddet, men det samme gælder for Lead leddet):

$$G_I(s) = \frac{V_4}{V_3} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \tag{5}$$

hvor V_4 og V_3 er udgang- og indgangsspænding for koblingen, Z_2 er impedansen fra udgang til (-) indgang på operationsforstærkeren, og Z_1 tilsvarende impedansen fra (-) indgang til ground.

Impedansen regnes i Laplace-domænet, det vil sige at impedansen af en kondensator (og modstand) er

$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

$$Z_R = R$$
(6)

Hvor C er kapaciteten i Farad og R resistansen i Ω .

5. Reducer overføringsfunktionerne til normalform så der kun er et polynomium i tæller og nævner med positive potenser af s.

Hint: Maple har en funktion der hedder normal (...) der reducerer til netop denne form.

6. Sammenlign med overføringsfunktionen for en PI-Lead regulator, som her er gentaget for henholdsvis et PI-led $(G_{PI}(s))$ og et Lead led $G_L(s)$.

$$G_{PI}(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}$$

$$G_L(s) = \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}$$
(7)

Overføringsfunktioner med komponentsymboler fås til (NB! for en PID regulator - sidste års opgave)

$$G_{PI}(s) = K_{P} \frac{\tau_{i}s + 1}{\tau_{i}s} = \frac{R_{2}}{R_{1}} \frac{R_{5}C_{1}s + 1}{R_{5}C_{1}s}$$

$$K_{P} = \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

$$\tau_{i} = R_{5}C_{1}$$

$$G_{L}(s) = \frac{\tau_{d}s + 1}{\alpha\tau_{d}s + 1} = \frac{C_{2}(R_{6} + R_{7})s + 1}{R_{7}C_{2}s + 1}$$


$$\tau_{d} = C_{2}(R_{6} + R_{7})$$

$$\alpha\tau_{d} = R_{7}C_{2}$$
(8)

7. Find komponentværdier så kredsløbet implementerer den designede regulator.

For en regulator designet med fasemargin $\gamma_M=60^\circ$, en I-led placereing med $N_i=3$ og et Lead-led med $\alpha=0.1$ har jeg fået:

$$\omega_c = 0.31 \,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$
 $K_P = 3000$
 $\tau_i = 10 \,\text{s}$
 $\tau_d = 10 \,\text{s}$
(9)

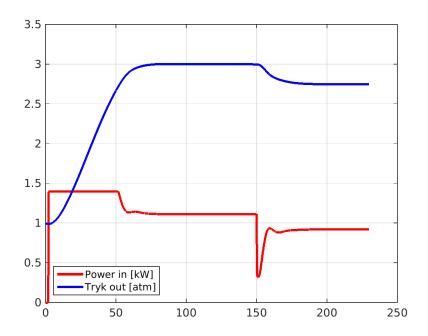

Figur 16: Stepresponce step fra 3 atm til 2.75 atm ved 150 sek (blå kurve), og power input (rød kurve), med $K_P = 3000$, $\tau_i = 10$, $\tau_d = 10$, $\alpha = 0.1$.

Som har ført til følgende sæt af komponenter:

$$R_{1} = R_{3} = \text{valgt} = 300 \,\Omega$$

$$R_{2} = R_{4} = 3000 R_{1} = 900 \,\text{k}\Omega$$

$$R_{5} = \text{valgt} = 100 \,\text{k}\Omega$$

$$C_{1} = \frac{\tau_{i}}{R_{5}} = 100 \,\text{\mu}\text{F}$$

$$R_{7} = \text{valgt} = 10 \,\text{k}\Omega$$

$$C_{2} = \frac{\alpha \tau_{d}}{R_{7}} = 100 \,\text{\mu}\text{F}$$

$$R_{6} = \frac{R_{7}}{\alpha} - R_{7} = 90 \,\text{k}\Omega$$

$$(10)$$

8. Verificer at kredsløbet virker som forventet.

5 Krav til rapport

Dokumenter resultater i en kort rapport med indhold som beskrevet nedenfor.

1. Forside med:

- Titel: 31300/31301 Reguleringsteknik 1, Regulering af dampmaskine
- Navne på deltagere med studienummer, og gerne med billede.

2. Introduktion. Dette afsnit skal indeholde

- En kommentar til dampmaskinen, modellen og de valgte regulatordesign.
- En figur med simulinkmodellen, hvor det fremgår hvad der skal styres af regulatorer.
- Hvis parametre i modellen er ændret, så list ændringerne, og gerne med en begrundelse for ændringen.
- Et plot af indsvingning til optimalt power output.

3. Trykregulator. Dette afsnit skal indeholde

- De valgte ønskelige krav til maksimal statisk fejl og oversving.
- En liste af værdier der beskriver arbejdspunkt (belastningsmodstand, inputpower, tryk, temperatur, motor omdrejningstal, kedelfyldningsgrad og ventilstilling), og hvor lang tid det tager før modellen er stabil i dette arbejdspunkt.
- Den lineariserede overføringsfunktion i arbejdspunktet (på normalform).
- Bodeplot af estimeret lineær overføringsfunktion for systemet uden regulator.
- Kort om udregning af regulatorparametre, med liste af valgte og fundne værdier γ_M , K_P , τ_i etc.
- Bodeplot af *open-loop* overføringsfunktion med den endelige regulator, gerne kombineret med bodeplot uden regulator.
- Et plot af indsvingningsforløb indtil 3 Atm opnås for dampmaskinen med regulator, helst suppleret med det tilsvarende forløb af power indput til dampmaskinen.
- En kommentar til regulatordesign og opnåede resultater.
- En kommentar til følsomhed for forstyrrelser (ændring af ventilstilling) gerne suppleret med en graf.

4. Frekvensregulator. Dette afsnit skal indeholde

- En liste af værdier der beskriver arbejdspunkt (belastningsmodstand, tryk, kedelfyldningsgrad og ventilstilling), og hvor lang tid det tager før modellen er stabil i dette arbejdspunkt.
- Plot af step-respons for et ventilstep på frekvensoutput.
- Den lineariserede overføringsfunktion i arbejdspunktet (på normalform).

- Bodeplot af estimeret lineær overføringsfunktion for systemet uden regulator.
- Kort om udregning af regulatorparametre, med liste af valgte og fundne værdier.
- Bodeplot af *open-loop* overføringsfunktion med den endelige regulator, gerne kombineret med bodeplot uden regulator.
- Et plot af indsvingningsforløb til et valgt frekvensskift for generatoren.
- En kommentar til regulatordesign og opnåede resultater.
- 5. Regulatorimplementering. Dette afsnit skal indeholde
 - Figur med det implementerede kredsløb (screenshot af simulink model er fint).
 - Beregning af overføringsfunktion for hvert delkredsløb med symboler for komponenter $(R_1, C_1 \text{ etc.})$.
 - Beregning af komponentværdier.
 - Plot at et step respons for denne regulator, som kan sammenlignes med tidligere.
- 6. En kort konklusion om design og resultat.

(det var det)


Appendix,

Simplificeret ulinær model af dampmaskine

Fysikken i en dampmaskine er relativ kompliceret. Nedenstående beskriver en simplificeret ulinær model af den anvendte dampmaskine, og den forventes at være tilstrækkelig til design af en brugbar regulator.

Dampmaskinens hovedblokke er vist på figur 17

Dette appendix er ikke pensum.

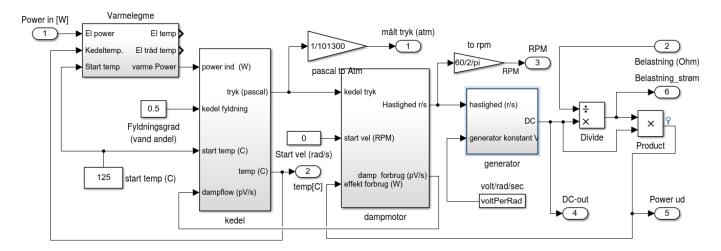


Figur 17: Den overordnede model består af 4 blokke: varmelegme, kedel, dampmotor og generator. Modellen for kedlen estimerer tryk og temperatur. Modellen af dampmotoren estimerer omdrejningstal (i radianer pr sekund) og forbruget af damp. Modellen for generatoren medtager transformator og ensretter, og estimerer en DC spænding efter ensretteren. DC-spændingen belastes med en modstand som kan varieres med input 2. Input 1 giver mulighed for at variere den tilførte effekt til kedlen.

Parametre i simulinkmodellen er kun udtryk for et gæt uden at have adgang til målinger på den virkelige dampmaskine. Hvis det ikke, eller kun delvist, er muligt at forbedre disse parameterværdier, kan de (resterende) parametre i simulink modellen anvendes i rapporten.

6 Varmelegeme

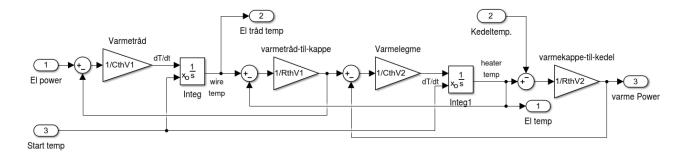Varmelegmet modelleres ud fra at det består at en varmetråd med en vis varmekapacitet CthV1 der overfører varme (effekt) til et varmelegemehus med en vis termisk modstand RthV1, der også har en (større) varmekapacitet CthV2, der igen videregiver effekt til kedlen gennem en termisk modstand RthV2. Dette er modelleret som vist på figur 18.



Figur 18: Varmelegemet er modelleret med to varmekapaciteter. Input er elektrisk effekt og output er effekt tilført kedlen. Starttemperaturen for hele varmelegemet kan bestemmes med input 3. Al varmetab til omgivelserne antages medtaget i modellen af kedlen.

7 Kedel

Dampen genereres ved at fordampe vand ved hjælp af elektrisk energi. En del af denne varme går tabt, og en del bruges til at fordampe vand og generere tryk.

Dem mængde molekyler der fordampes pr sekund \dot{D}_{mol} (i mol) kan beskrives som i (11):

$$\dot{D}_{mol} = \frac{1}{L_f M_{H_2O}} (P_{IN} - P_K - P_R - P_C)$$

$$P_K = \frac{1}{R_{th}} (T - T_a)$$

$$P_R = \sigma A (T^4 - T_a^4)$$

$$P_C = \frac{1}{C_{th}} \dot{T}$$

$$L_f = 2265000 \ J \ Kg^{-1}$$

$$M_{H_2O} = 0.018 \ Kg \ mol^{-1}$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$$
(11)

Hvor \dot{p} er ændringen i tryk i Pa/s (og $Pa = N \ m^{-2}$).

 L_f er fordampningsenergien der skal bruges til at fordampe 1 Kg vand i J/Kg, den er lidt afhængig af temperaturen, men her anvendes den værdi der gælder ved 100 °C.

 M_{H_2O} er den massen for et mol atomer (1 mol er $6.0225 \cdot 10^{23}$ atomer).


 P_{IN} er den tilførte effekt fra varmelegemet i W.

 P_K er effekt tabt ved konvektion, beskrevet ved temperaturforskellen mellem kedeltemperaturen T og omgivelsestemperaturen T_a , samt termiske modstand R_{th} i °C/W.

 P_R er den effekt der tabes ved varmestråling, beskrevet ved overfladearealet A i m^2 , Stefan-Boltzmann konstanten σ og temperaturforskellen i Kelvin i 4. potens.

 P_C er den energi der bruges til at opvarme vandet og kedlen, og beskrives med en samlet varmekapacitet C_{th} og er proportional med ændringen i temperatur \dot{T} .

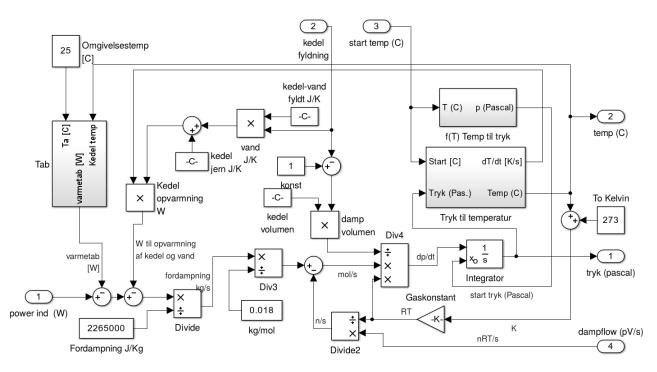Når denne mængde dampmolekyler \dot{D}_{mol} presses sammen over tid i det frie volumen V_D i kedlen



Figur 19: Simulink model afkedel. Elektrisk effekt (power ind) fratrækkes effekt til bl.a. varmetab, konverteres til Kg damp/sek, og til mol/sek, og igen til trykbidrag, når volumen og temperatur er kendt. Herefter integreres til kedeltryk. Damp fra forbruget (dampflow) er allerede multipliceret med tryk i motoren $p\dot{V}$, som er det samme som $\dot{n}RT$, og med kendt temperatur T findes den forbrugte mængde molekyler, som så fratrækkes det der fordampes. Temperaturen udregnes med en lille reguleringssløjfe ud fra en funktion der omsætter fra temperatur damp T til damptryk p=f(T). Der bruges en P regulator og en integrator, da værdien \dot{T} så opnås til beregning af energiforbrug til opvarmning af varmekapaciteten i kedel og vand.

dannes et tryk p, som kan beskrives som i (12)

$$\dot{p} = \frac{RT}{V_D} (\dot{D}_{mol} - \dot{D}_{mmol})$$

$$p = \int_{t_0}^t \dot{p} \, dt + p_0$$

$$R = 8.3145 \, JK^{-1} mol^{-1}$$
(12)


Hvor R er gaskonstanten.

 V_D er volumen af dampen i m^3 .

 \dot{D}_{mmol} er den mængde molekyler der fjernes fra kedlen - til motoren.

Den forbrugte mængde damp der forbruges af motoren regnes lettest i m^3/s , men kan omregnes til mol ud fra gas-ligningen (13).

$$\dot{n}RT = p\dot{V} \tag{13}$$

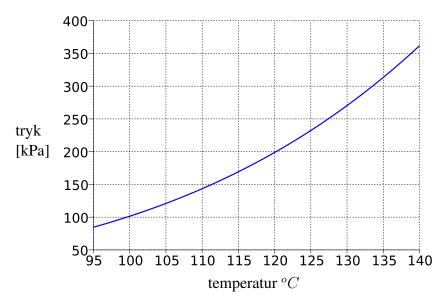

Figur 20: Damptryk som funktion af temperatur. 120°C svarer ca. til 2 atmosfærers tryk (200 kPa).

Hvor \dot{n} er antal mol pr sekund, R er gaskonstanten, T er temperaturen af gassen (kedeltemperaturen), p er trykket og \dot{V} er volumen af gassen pr sekund.

7.1 Temperatur

Tryk og temperatur (for mættet vanddamp) er relateret som vist på figur 20, og kan udtrykkes som en ulinær funktion som p = f(T) (14).

$$ln\left(\frac{p}{p_c}\right) = (a_1r + a_2r^{1.5} + a_3r^3 + a_4r^{3.5} + a_5r^4 + a_6r^{7.5})\frac{T_c}{T}, \text{ hvor}$$

$$r = 1 - \frac{T}{T_c} \qquad a_1 = -7.85951783$$

$$T_c = 647.096 \, ^{o}\text{K} \qquad a_2 = 1.84408259$$

$$p_c = 22064000 \, \text{Pa} \quad a_3 = -11.7866497$$

$$a_4 = 22.6807411$$

$$a_5 = -15.9618719$$

$$a_6 = 1.80122502$$

hvor trykket p er i Pascal og damptemperaturen i grader Kelvin.

Når systemet skal simuleres i Simulink kan temperaturen T findes ud fra en lille reguleringssløjfe (blokken "tryk til temperatur") med en PI regulator og ovenstående funktion p = f(T) i tilbage-koblingen. Referencen er det beregnede kedeltryk p, fejlen er e = p - f(T), som ganges med K_P

¹jf.: W. Wagner and A. Pruss (1993) J. Phys. Chem. Reference Data, 22, 783 – 787

og integreres $\frac{1}{s}$ til temperaturen T. Den tid det tager (tidskonstant) inden temperaturen T svarer til trykket p kan findes ud fra overføringsfunktionen (15).

$$\frac{T(s)}{p(s)} = \frac{K_P}{s + K_P K_{Tp}}$$

$$\tau = \frac{1}{K_P K_{Tp}}$$


$$K_{Tp} \approx 6500$$
(15)

Hvor konstanten K_{Tp} er en liniariseret værdi for f(T) funktionen i et passende arbejdspunkt, f.eks. ca. 6500Pa/K ved 120°C. Tidskonstanten τ kan så vælges passende hurtigt i forhold til resten af systemet med K_P .

Denne konstruktion har yderligere den fordel at \dot{T} er til rådighed inden integrationen, da den skal bruges til forbrugt effekt P_C til opvarmning af kedel og vand, jf (11).

8 Dampmotor

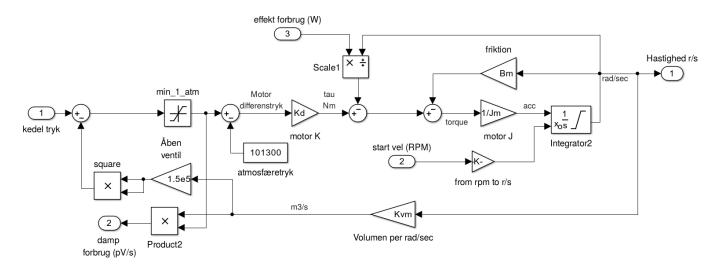Dampmotoren får et damptryk p_M ind gennem en reduktionsventilen, omsætter tryk over stemplet til et moment på akslen, der giver anledning til en acceleration, og efter integration til et omdrejningstal (i radianer pr sekund). Simulinkmodellen er vist på figur 21.



Figur 21: Simulink model af dampmotoren. Kedeltrykket reduceres først i en ventil afhængigt af dampflowet, her antages ventilen at være fuldt åben. Trykket begrænses til ikke at være under 1 atm, og omregnes til et differenstryk (mellem overside og underside af stempel). Motorkonstanten Kd omsætter til moment på motorakslen. En del af momentet går til energiforbrug i generatoren og til friktion (i motor og kæde), resten går til at accelerere motoren. Motorens omdrejningstal er ligefrem proportionalt med forbruget af damp med konstanten Kvm.

8.1 Reduktionsventil

Flowet i reduktionsventilen (Q_{VM}) i m^3s^{-1} kan beskrives som i (16).

$$Q_{VM} = k_V \sqrt{p - p_M}, \text{ eller}$$

$$p_M = p - \left(\frac{Q_{VM}}{k_V}\right)^2$$
(16)

Hvor Q_{VM} er (masse) flow gennem ventilen.

 k_V er en konstant for flow med fuldt åben ventil.

p er tryk på indgangssiden.

 p_M er tryk på udgangssiden.

Trykreduktionen antages også at tage hensyn til tryktab i damprør fra kedel til motor. Udtrykket er egentligt gældende for væske, men antages at være tilstrækkeligt gyldigt i denne anvendelse.

8.2 Dampmotor

Dampmotoren får et damptryk p_M ind gennem en reduktionsventilen, dette tryk presser stemplet, og giver anledning til et moment τ_M på motorakslen. Jo hurtigere omdrejningshastigheden ω er, jo mere damp forbruges (Q_{VM}) og jo mere falder trykket p_M . Desuden bremses motoren af friktion.

Modellen af motoren består af en integrator, der giver omdrejningstallet ω ud fra accelerationen $\dot{\omega}$.

Accelerationen $\dot{\omega}$ kan udtrykkes ud fra det moment damptrykket generer (17).

$$\dot{\omega} = \frac{1}{Jm}((p_M - p_a)K_d - B_M\omega - \tau_G)$$

$$K_d = A_S L_K N_C \eta$$
(17)

Hvor $\dot{\omega}$ er accelerationen af motorakslen.

 J_m er inertimomentet på motorakslen (incl. gearing og generator).

 p_M er damptryk på indgang og p_a er damptryk på udgang af motor. Det er dette differenstryk der driver motoren

 K_d er en motorkonstant for leveret moment for et givet differenstryk, stempelareal og slaglængde.

 B_M er en friktionskonstant proportional med omdrejningstallet ω .

 τ_G er det bremsemoment generatoren yder på motorakslen, når den skal generere effekt.

 A_S er stempelarealet i m^2 , hvor trykforskellen over og under stemplet virker.

 L_K er længden af den arm kraften på stemplet virker på, d.v.s. den halve slaglængde.

 N_C er antal cylindre, antaget som 4 (2 dobbeltvirkende).

 η er et virkningsgrad udtryk der kompenserer for at maksimal-momentet ikke virker hele tiden.

Momentet fra generatoren τ_G er proportional med effektforbruget P_G .

$$\tau_G = \frac{P_G}{\omega} \tag{18}$$

Den forbrugte dampmængde \dot{V} [m³s⁻¹] er proportional med motorens omdrejningstal, og er udregnet med konstanten K_{vm} som i (19).

$$K_{vm} = A_S L_K \frac{\omega}{2\pi} N_C \eta_D$$

$$\eta_D = \frac{1}{1 - S_S}$$
(19)

hvor S_S er en spildfaktor, der angiver hvor meget damp der smutter forbi stemplet uden at give moment ([0..1[).

Den forbrugte mængde damp er \dot{V} sammen med damptrykket P_M , og bliver ført tilbage som dampforbrug til kedlen, som vist på figur 17.


9 Generator

Ud af generatoren kommer en 3-faset spænding, som op-transformeres, og ensrettes til en DC.

Denne DC spænding antages at være proportional med omdrejningstallet, ud fra (20), på nær et spændingstab i dioderne, og derfor modelleres som vist på figur 22.

$$V_{DC} = K_a \omega N_T \tag{20}$$

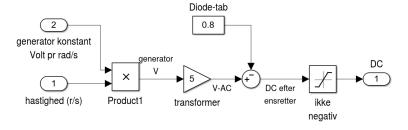hvor N_T er transformerens omsætningsforhold.



Figur 22: Simulink model af genratorfunktionen. Generatormodellen indeholder kun en generatorkonstant, et transformator omsætningsforhold og diodetab, og omsætter således generatorens omdrejningstal i radianer/sekund til en positiv DC spænding.

10 Effektforbrug

Energien forbruges i denne model af en modstand placeret på den ensrettede side af generatoren, og er udregnet efter Ohm's lov, som vist på figur 17.

I praksis vil belastningen nok ikke være en modstand, men måske en strøm bestemt af en spændingskonverter. Belastningsinput kan dog hurtigt ændres til en belastningsstrøm, hvis det er mere realistisk.

En modstand er dog praktisk, da det er lettere at udføre en sammenlignende måling på den virkelige dampmaskine med en modstand som belastning. Et trin på belastningen kan så gennemføres både på den virkelige dampmaskine og på den simulerede model nogenlunde ensartet.